Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

AALOUANE Sohaib - Groupe D1

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

AHMETOVIC Muhamed - Groupe D1

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

BENKETIRA Adel - Groupe D1

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

CARDOT BAZA Aita - Groupe D1

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

+5/1/56+

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

DEPLACE Lucas - Groupe D2

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

+6/1/55+

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

KANE Moctar - Groupe D2

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

LAGARDETTE Amelia - Groupe D1

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

MARCHAND Ethan - Groupe D1

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

MILLOT Quentin - Groupe D1

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

MORINO Lucas - Groupe D2

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

MOSSIeRE Valentin - Groupe D2

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

PERRICHOT Remy - Groupe D2

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

SOW Hassmiou - Groupe D2

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

TWIZEYIMANA Joel - Groupe D2

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

VITTORINI-GONNET Joe - Groupe D2

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

ELLIH El Houssine - Groupe D1

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

GINISTY Nicolas - Groupe D1

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Bachelor Universitaire technologique - SAE

S2

Automatisme pour la robotique

QCM

GIRARD Lucas - Groupe D1

0

Critère 1 Page de garde *(4 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Logos IUT et GEII
- Photo d'illustration du thème
- Titre
- Noms et prénoms
- Série
- Année universitaire
- Noms et prénoms des tuteurs (enseignants encadrants)

Critère 2 Sommaire paginé *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 3 Introduction (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 4 Cahier des charges (en anglais) *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 5 Schéma utilisant un TL081 *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 6 Calcul des résistances *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 7 Explication du non respect du cahier des charges *(1.5 pt(s))* ... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 8 Filtre passe haut *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 9 Amplification de tension *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 10 Amplification en courant *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 11 Condensateurs de découplage *(0.5 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 12 Calcul de la puissance *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

—

Critère 13 Schéma structurel complet du karaoke *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Critère 14 Fiche caractéristique de l'ampli audio *(2 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- Puissance max
- Alimentation requise
- Rendement
- Amplification en décibels
- Type d'amplification (mono ou stéréo)

Critère 15 Alimentation trouvée sur Internet *(1 pt(s))* ..... ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJET

GEII

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.